

コース 番号 W 氏名

電気電子工学 1・2 第7回 (2017.5.26)

(復習問題)

1. 交流回路における複素電力と有効電力, 無効電力, 皮相電力について説明せよ.

(復習問題)

2. 単相交流と三相交流について, それぞれ波形を示しその違いを説明せよ.

(復習問題)

3. 抵抗 R とコンデンサ C を用いた微分回路および積分回路の回路図を示せ. また, 方形波を入力した場合の出力波形の概形を描け.

4. この講義に対する感想および希望, 質問などがあれば自由に書いてください. (具体的に)